

华南理工大学  
2018 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷


(试卷上做答无效, 请在答题纸上做答, 试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称: 电路原理

适用专业: 电气工程(专硕)


共 4 页

一、用叠加原理求图一所示电路中电压  $u$ 。(15 分)

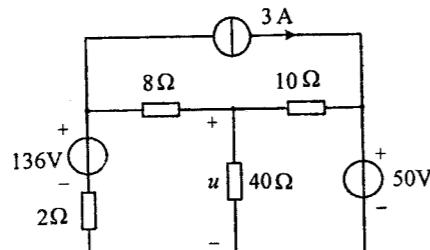


图一

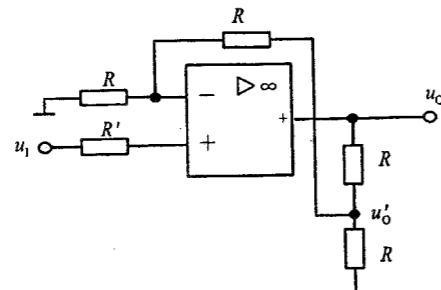二、电路如图二所示, 试求输出电压  $u_o$  与输入电压  $u_i$  之间关系的表达式。(15 分)



图二


三、求图三所示电路在 a、b 端口的戴维宁和诺顿等效电路。(15 分)

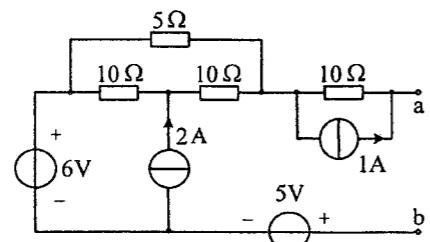

图三


第 1 页

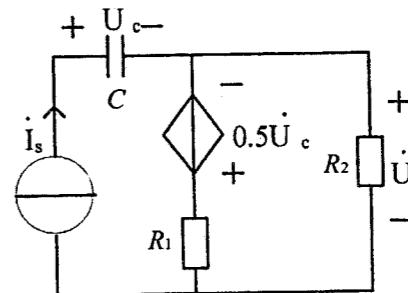四、如图四所示电路, 已知电源电流  $i_s = 10 \cos 10^4 t$  A,  $R_1 = R_2 = 10\Omega$ ,  $C = 5\mu F$ , 求电压  $\dot{U}$ , 并写出  $\dot{U}$  的瞬时表达式。(15 分)




图四

五、用回路电流法求解图五所示电路中电流  $I$ 。(15 分)

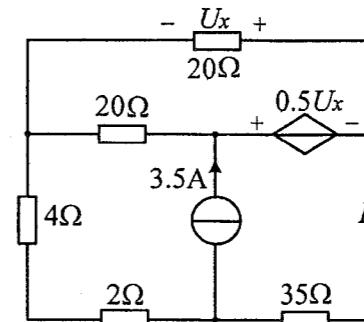

图五


六、用结点电压法求解图六所示电路中电压  $U$ 。(15 分)

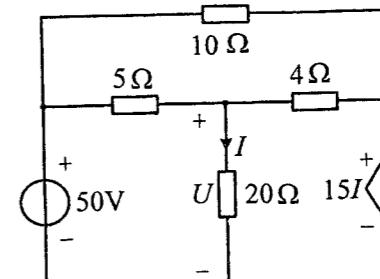

图六


第 2 页

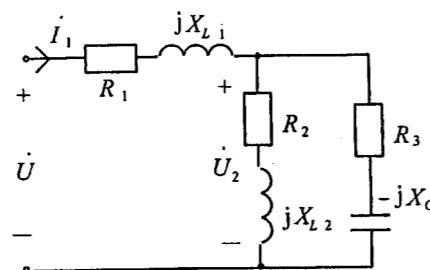七、图七所示电路中,  $\dot{U}_2 = 200\angle 0^\circ \text{V}$ ,  $R_1 = 6\Omega$ ,  $X_{L1} = 8\Omega$ ,  $R_2 = R_3 = X_{L2} = X_C = 10\Omega$ , 求(1)  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{U}$ ; (2) 电路的功率因数 $\lambda$ ; (3) 电路的无功功率Q。(15分)




图七

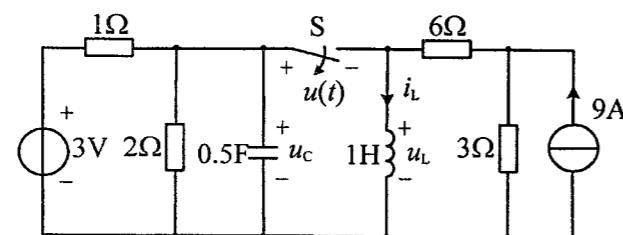八、图八所示电路在开关S打开前已稳定,  $t=0$ 时S打开, 求 $t \geq 0$ 时电压 $u(t)$ 。(15分)




图八

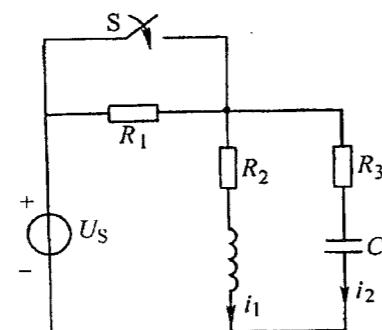九、图九所示电路中, 已知 $U_s = 100\text{V}$ ,  $R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = R_3 = 20\Omega$ , 开关S闭合前电路处于稳态,  $t=0$ 时开关S闭合, 试求 $i_1(0^+)$ 及 $i_2(0^+)$ 。(15分)



图九

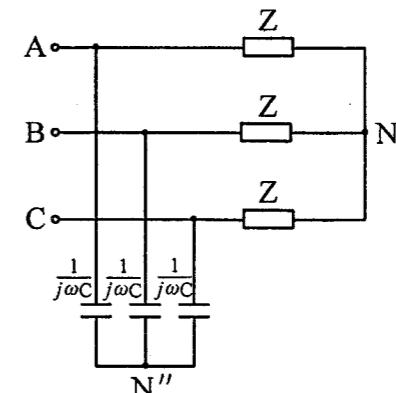十、对称三相电路如图所示, 相电压有效值为220V, 连接了一个对称三相负载, 负载线电流为10A, 功率因数为0.6(滞后), 问: 需并联多大无功功率的对称容性负载才能使功率因数为1? (15分)



图十